

令和8年度 専攻科入学試験問題（電気・電子回路） 出題の意図

問1

直流回路の解析に関する基礎的な知識が身についているか確認する。

問2

交流回路の解析に関する基礎的な知識が身についているか確認する。

問3

基本的なトランジスタ増幅回路の解析能力を確認する。

問4

オペアンプ（演算増幅器）を用いた基本回路の解析能力を確認する。

問5

デジタル技術の基礎となる数の表現に関する知識を確認する。

問6

基本的な順序回路の動作解析能力を確認する。