

--

電気・電子回路

解答用紙

受検番号

--	--	--	--

問1 (計18点)

(1)

$V_{ab} =$ _____

個数 _____

(2)

$R_{ab} =$ _____

問2 (計 22 点)

(1)

実部 $R_L =$ _____虚部 $X_L =$ _____

(2)

 $P_L =$ _____

(3)

 $R =$ _____

問3 (20点)

(1)

$$V_B = \underline{\hspace{10em}}$$

(2)

$$I_C = \underline{\hspace{10em}}$$

(3)

$$V_{ce} = \underline{\hspace{10em}}$$

(4)

問4 (18点)

(1)

関係式 _____

(2)

$v_o =$ _____

(3)

_____ $\leq v_2 \leq$ _____

問5 (14点)

(1) 10進数 _____ 16進数 _____

(2) 符号付き10進数 _____

問6

